

Aritmética Computacional

Parte II

Histórico de revisões

2

Revisão	Data	Responsável	Descrição
0.1	03/2016	Prof. Cesar Zeferino	Primeira versão
0.2	04/2017	Prof. Cesar Zeferino	Atualização do modelo

Observação: Este material foi produzido por pesquisadores do Laboratório de Sistemas Embarcados e Distribuídos (LEDS – Laboratory of Embedded and Distributed Systems) da Universidade do Vale do Itajaí e é destinado para uso em aulas ministradas por seus pesquisadores.

Introdução

❑ Objetivo

- ❑ Conhecer o projeto de unidades de lógica e de aritmética utilizadas em processadores

❑ Conteúdo

- ❑ Construção de uma Unidade Aritmética Lógica
- ❑ Multiplicação
- ❑ Divisão
- ❑ Multiplicação e divisão no MIPS

Introdução

❑ Bibliografia

- ❑ PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Abstrações e tecnologias computacionais. *In*: _____. **Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software**. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014. cap. 3. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9788535235852000032>>. Acesso em: 25 abr. 2017.
- ❑ Edições anteriores
 - ❑ Patterson & Hennessy (2000, p. 134-160)
 - ❑ Patterson & Hennessy (2005, p. 132-142)

2 Construção de uma Unidade Aritmética Lógica

❑ Operações aritméticas

❑ ADD: $S = A + B$

❑ SUB: $S = A - B = A + (B' + 1)$ Complemento de 2

❑ Operações lógicas

AND

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


2 Construção de uma Unidade Aritmética Lógica

6


❑ Blocos construtivos

❑ Portas lógicas AND, OR e NOT

❑ Multiplexador

 

❑ Somador completo de 1 bit

 

$$c_{out} = a b + a c_{in} + b c_{in}$$


$$sum = a \text{ xor } b \text{ xor } c_{in}$$

2 Construção de uma Unidade Aritmética Lógica

7

□ UAL de 1 bit


- Operações: AND, OR e ADD

 

2 Construção de uma Unidade Aritmética Lógica

□ UAL de 32 bits

□ Operações: AND, OR e ADD

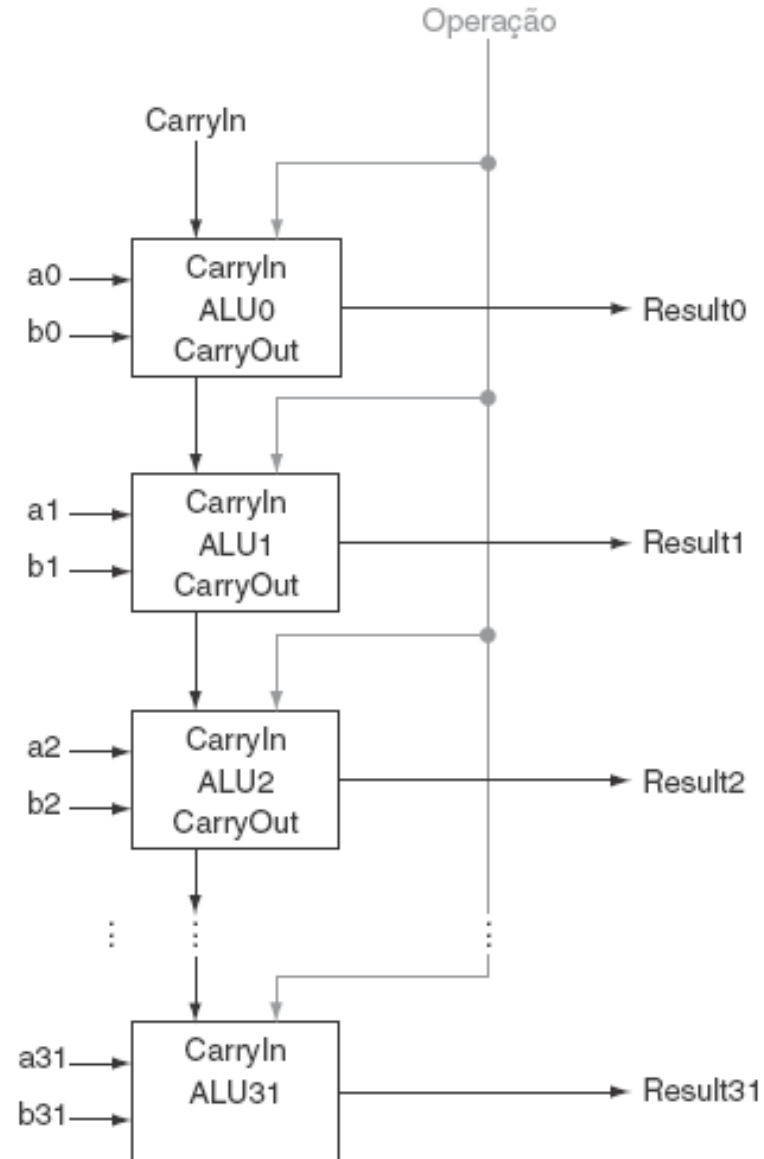

2 Construção de uma Unidade Aritmética Lógica


9

□ UAL de 1 bit com subtração

- Incluindo a inversão de B podemos suportar a operação SUB, pois

$$A - B = A + B' + 1$$

 - +1 é definido fazendo atribuindo 1 ao CarryIn do bit 0




2 Construção de uma Unidade Aritmética Lógica

10

□ UAL de 1 bit com suporte a operação NOR

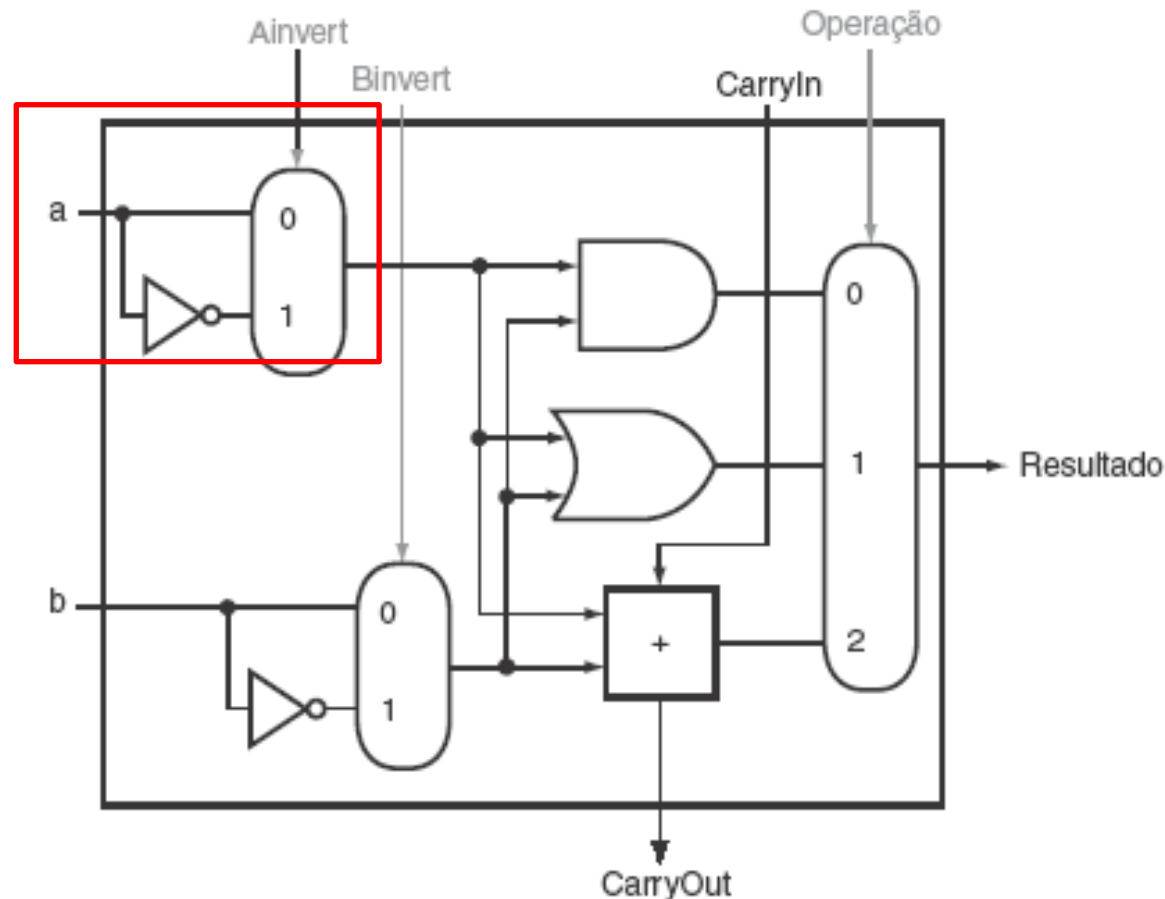- Incluindo a inversão de A podemos suportar a operação NOR porque
 $A' \text{ and } B' = (A' \text{ and } B')'' = (A \text{ or } B)'$



2 Construção de uma Unidade Aritmética Lógica

11

❑ Incluindo suporte à instrução SLT

- ❑ `slt rd, rs, rt` $\# \text{rd} \leftarrow 1$, se $rs < rt$ (teste feito com subtração)
 $\# \text{rd} \leftarrow 0$, se $rs \geq rt$

❑ Como implementar

- ❑ Subtrair rs e rt (ou seja $A - B$)
 1. Se $(rs) < (rt)$ o resultado da subtração será negativo e o bit de sinal será igual a 1, fazer **$(rd) \leftarrow 1$**
 2. Se $(rs) \geq (rt)$ o resultado da subtração será positivo e o bit de sinal será igual a 0, fazer **$(rd) \leftarrow 0$**
 3. Ou seja, fazer $A - B$ e atribuir o bit de sinal da UAL do bit mais significativo ao resultado da UAL do bit menos significativo



2 Construção de uma Unidade Aritmética Lógica

12

□ Incluindo suporte à instrução SLT

- `slt rd, rs, rt` # $rd \leftarrow 1$, se $rs < rt$ (teste feito com subtração)
 # $rd \leftarrow 0$, se $rs \geq rt$

UAL do bit mais significativo

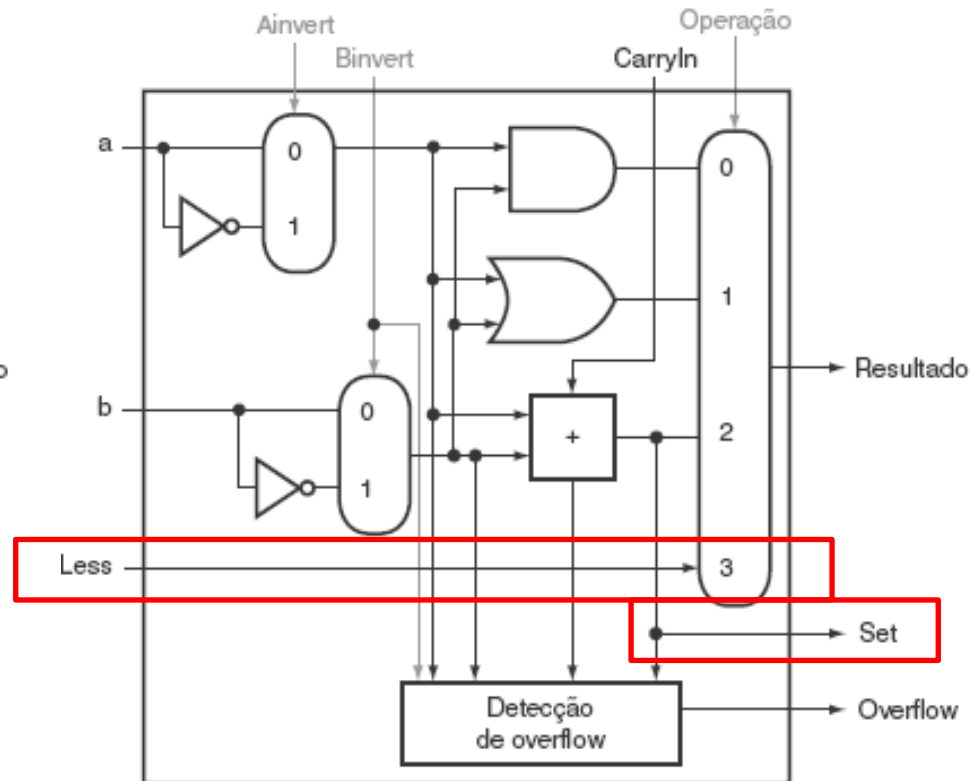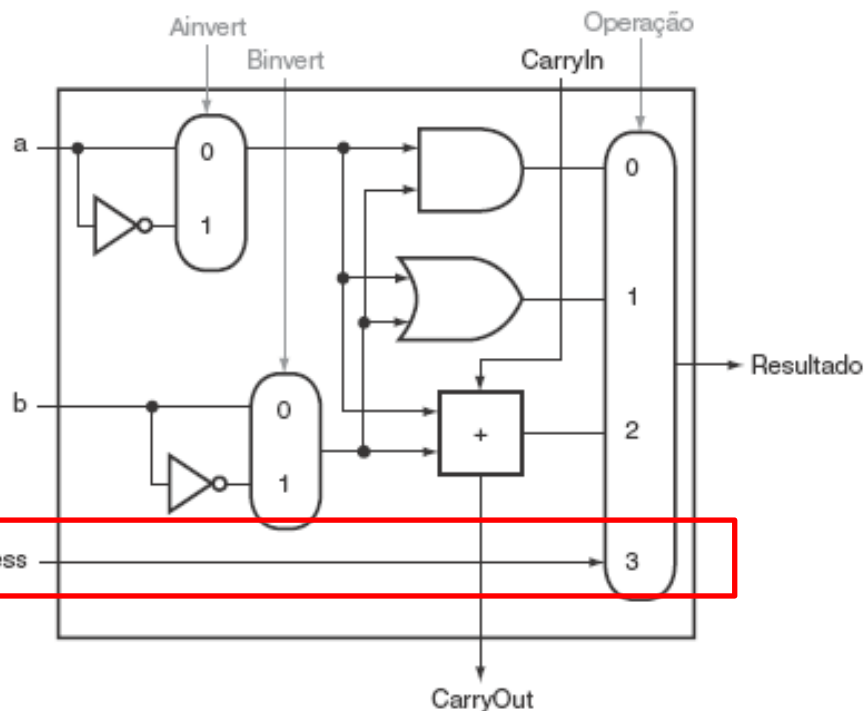

2 Construção de uma Unidade Aritmética Lógica

□ Incluindo suporte à instrução SLT

□ A saída set do bit mais significativo (bit 31) é o ligada no bit de sinal do somador dessa UAL

□ Fazendo: $\text{Less}(0) = \text{Set}$

□ Se $A - B < 0$

□ $\text{Set} = 1$

□ $\text{Less}(0) = \text{Set} = 1$


□ Resultado = 000...0001

□ Se $A - B \geq 0$

□ $\text{Set} = 0$

□ $\text{Less}(0) = \text{Set} = 0$

□ Resultado = 000...0000

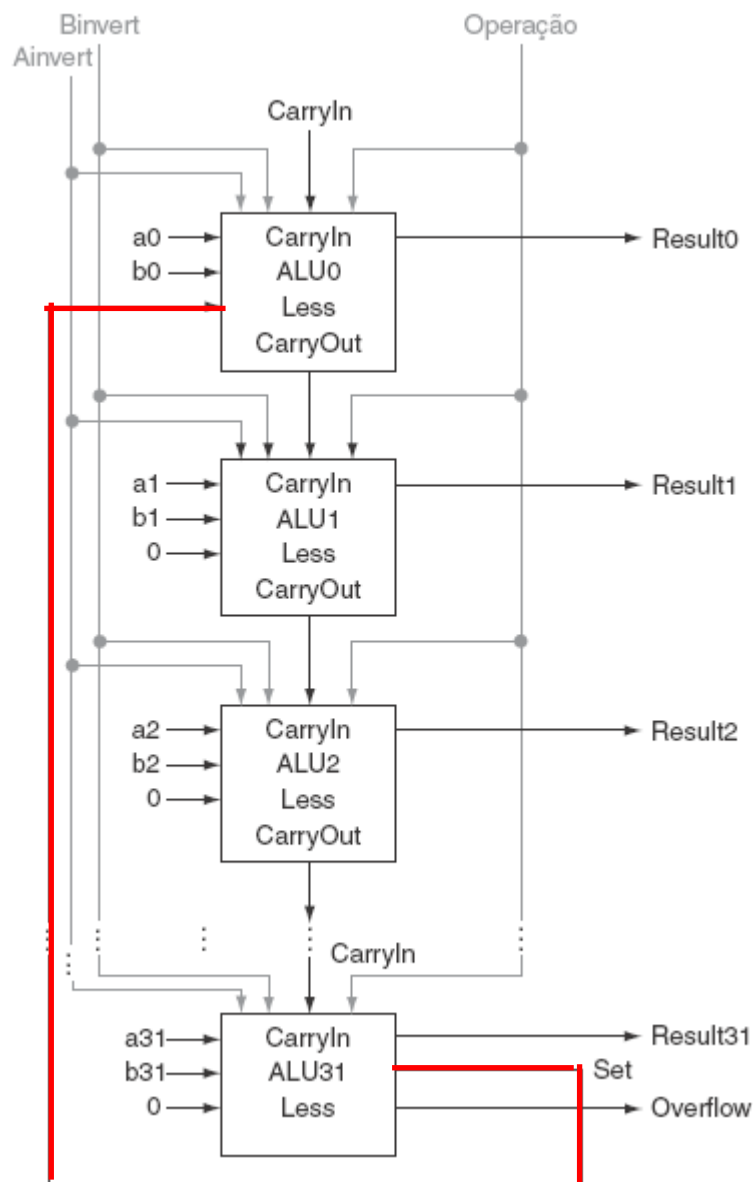


2 Construção de uma Unidade Aritmética Lógica

14

❑ Detecção de overflow

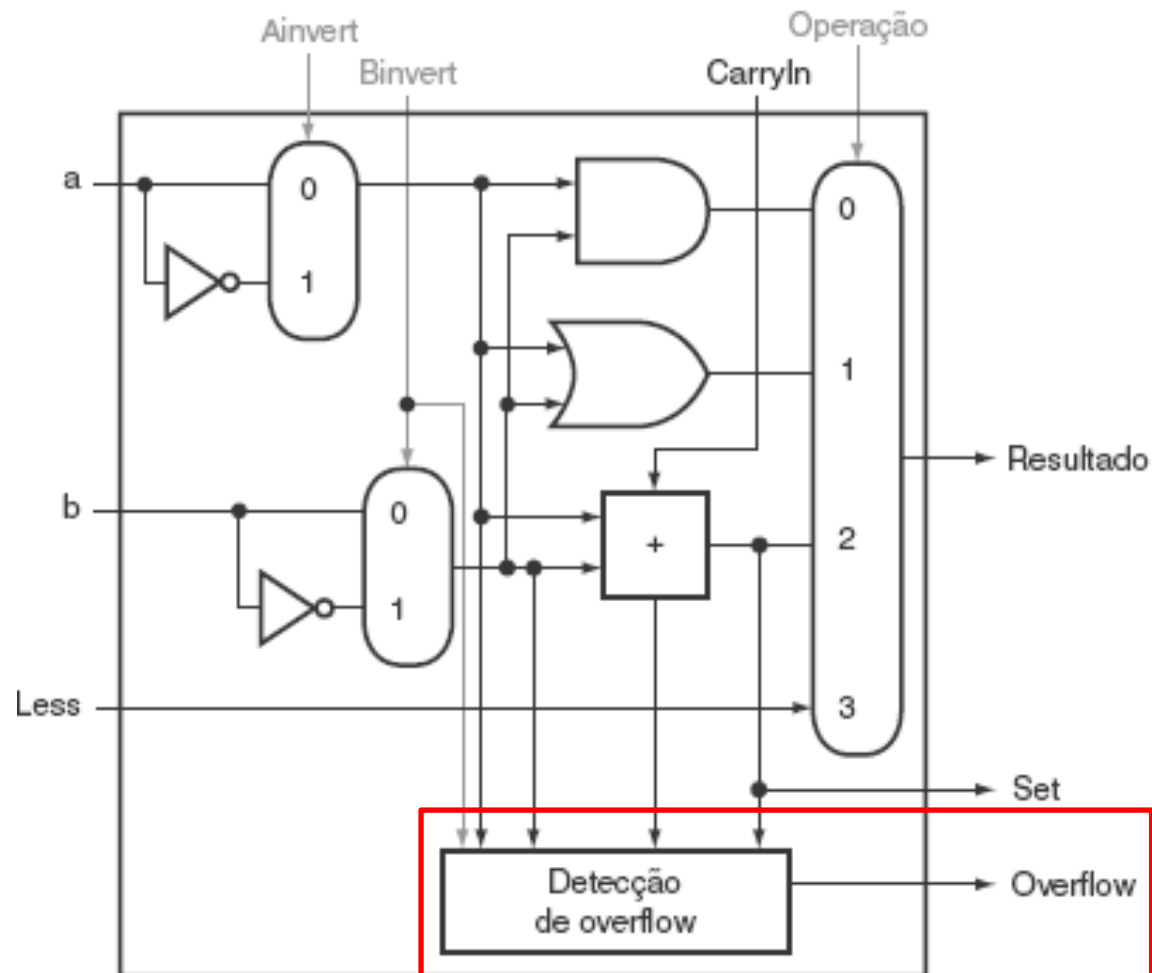- ❑ Circuito adicional na UAL do bit mais significativo



2 Construção de uma Unidade Aritmética Lógica

15

❑ Teste de igualdade (para instruções BEQ e BNE)

❑ Como detectar se dois números A e B são iguais?

1. Fazer $A - B$
2. Se $A = B$, Resultado = 0

❑ Como detectar se Resultado = 0?

1. Usar uma operação lógica que resulte 1 apenas quando todas as entradas forem iguais a 0
2. Solução:


NOR

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

2 Construção de uma Unidade Aritmética Lógica

16

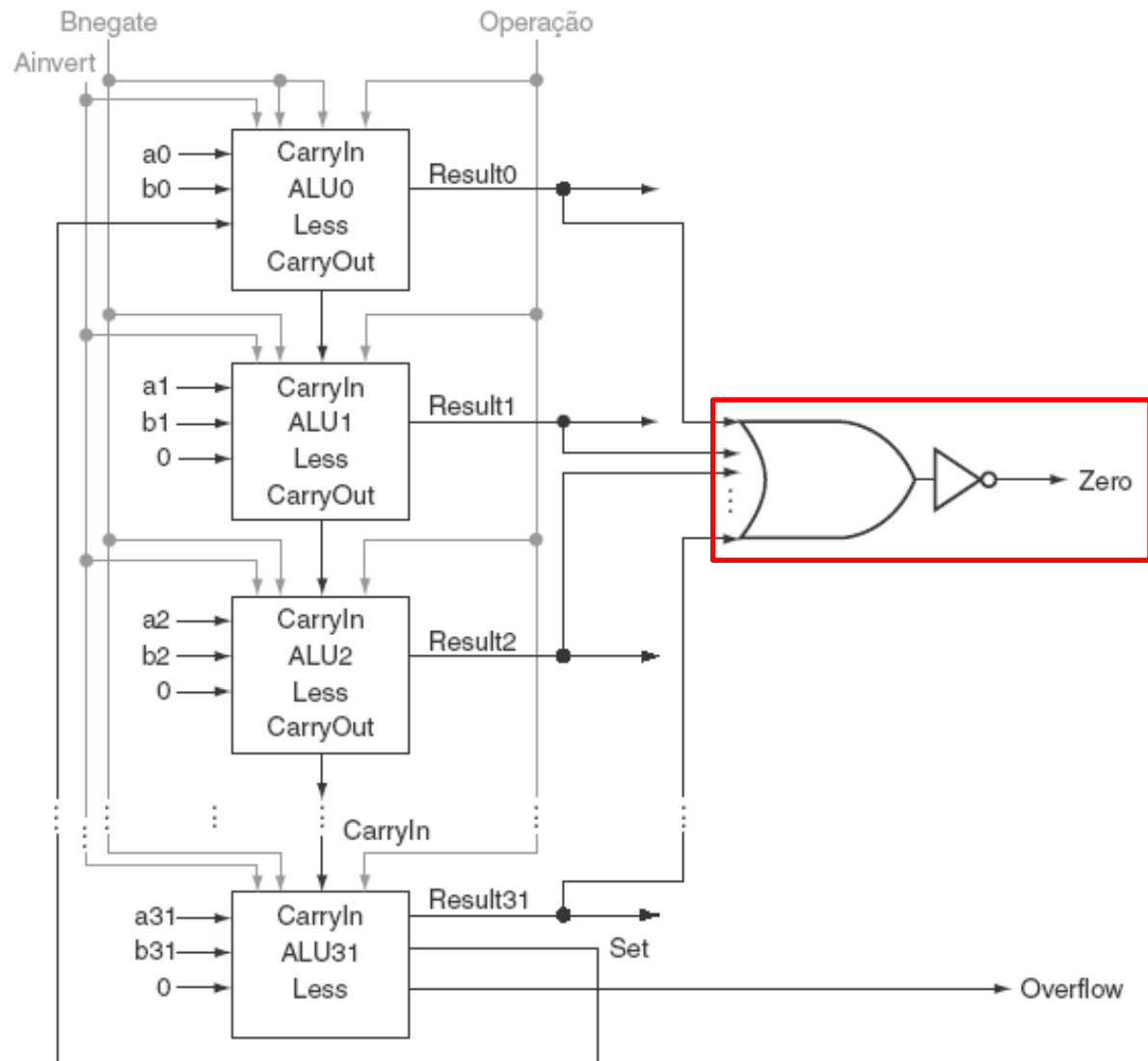Teste de igualdade (para instruções BEQ e BNE)



3 Multiplicação

17

❑ Princípio da multiplicação


Multiplicando	1000 ₍₁₀₎
Multiplicador	x 1001 ₍₁₀₎
	<hr/>
	1000
	0000
	0000
	1000
	<hr/>
Produto	1001000 ₍₁₀₎

- ❑ O número de dígitos do produto é maior que os do multiplicando e do multiplicador
- ❑ Como implementar em hardware?

3 Multiplicação

Hardware de multiplicação (primeira versão)


Caminho de dados

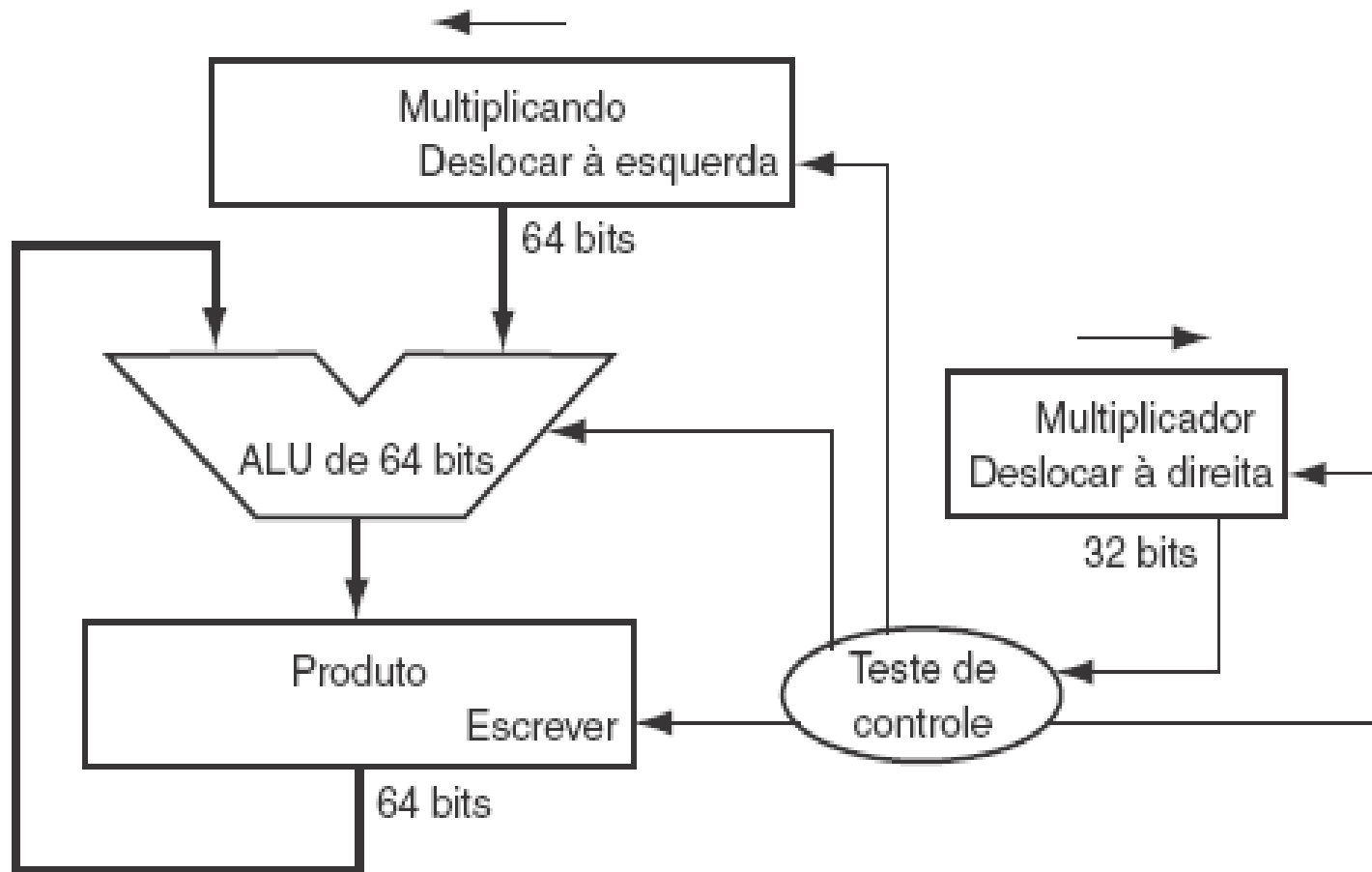

3 Multiplicação



❑ Hardware de multiplicação (primeira versão)

❑ Controle

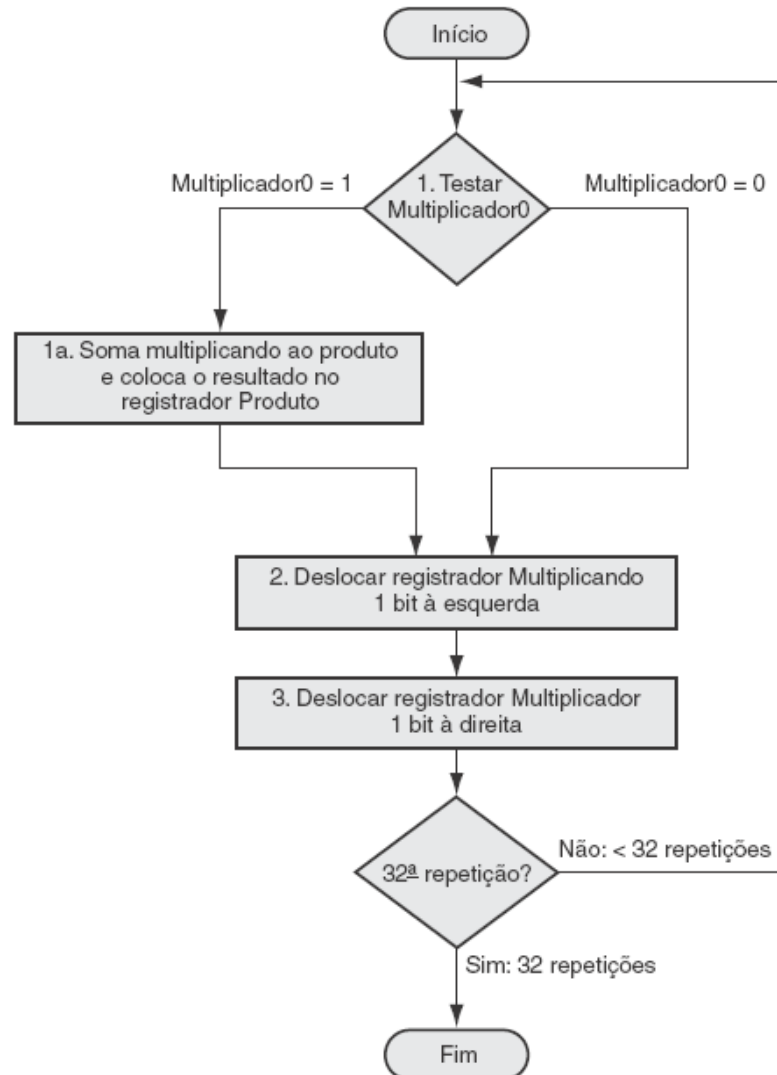

3 Multiplicação

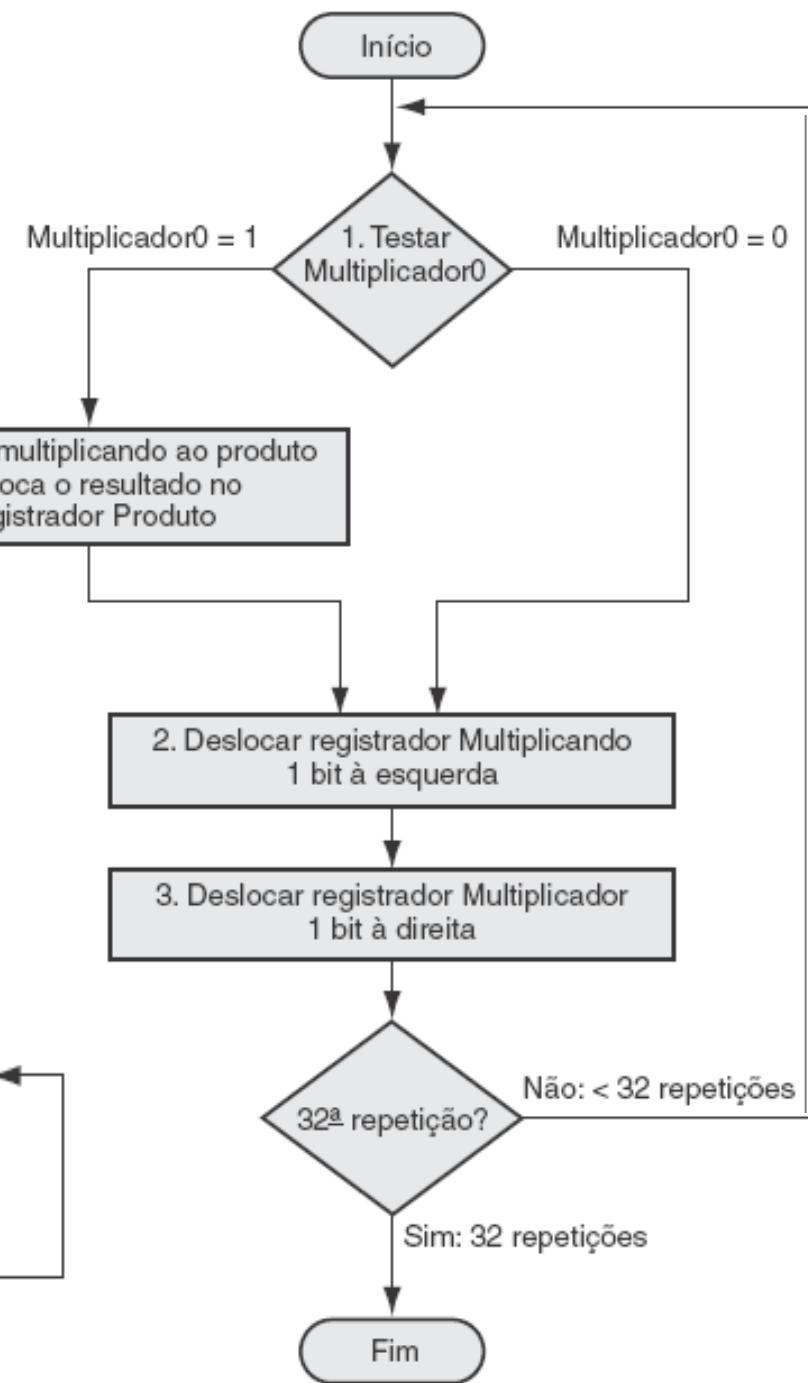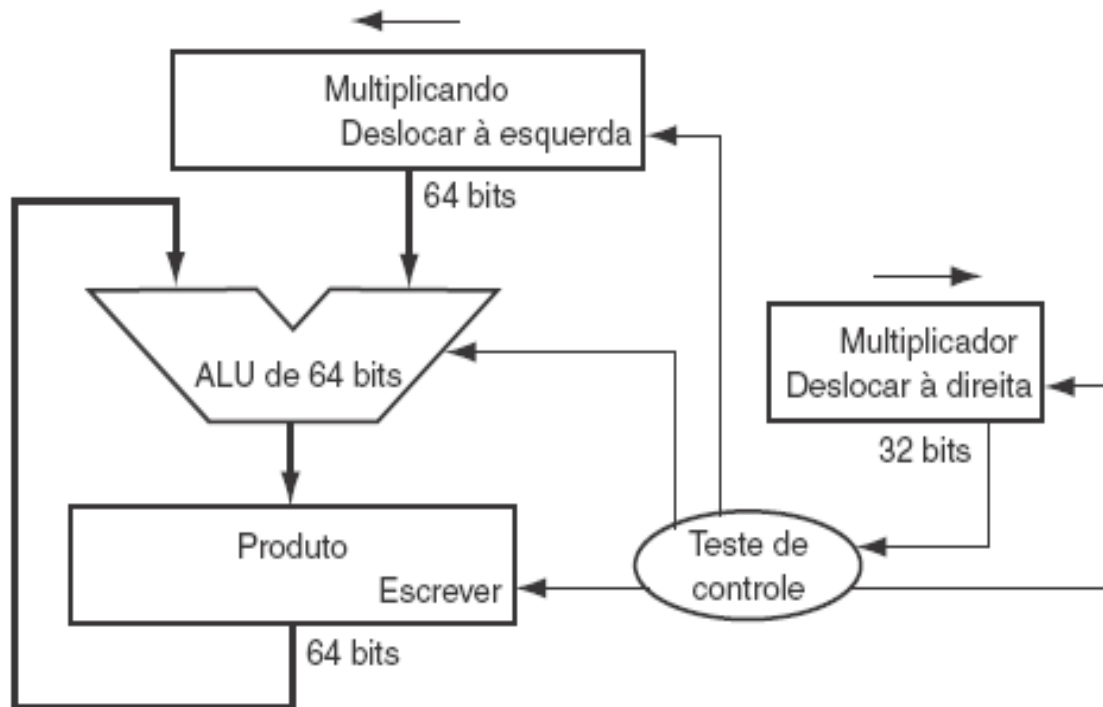Hardware de multiplicação (primeira versão)



3 Multiplicação

21

Hardware de multiplicação (primeira versão)


Exemplo

Iteration	Step	Multiplier	Multiplicand	Product
0	Initial values	001 ¹	0000 0010	0000 0000
1	1a: $1 \Rightarrow \text{Prod} = \text{Prod} + \text{Mcand}$	0011	0000 0010	0000 0010
	2: Shift left Multiplicand	0011	0000 0100	0000 0010
	3: Shift right Multiplier	000 ¹	0000 0100	0000 0010
2	1a: $1 \Rightarrow \text{Prod} = \text{Prod} + \text{Mcand}$	0001	0000 0100	0000 0110
	2: Shift left Multiplicand	0001	0000 1000	0000 0110
	3: Shift right Multiplier	000 ⁰	0000 1000	0000 0110
3	1: $0 \Rightarrow$ No operation	0000	0000 1000	0000 0110
	2: Shift left Multiplicand	0000	0001 0000	0000 0110
	3: Shift right Multiplier	000 ⁰	0001 0000	0000 0110
4	1: $0 \Rightarrow$ No operation	0000	0001 0000	0000 0110
	2: Shift left Multiplicand	0000	0010 0000	0000 0110
	3: Shift right Multiplier	0000	0010 0000	0000 0110

3 Multiplicação

❑ Hardware de multiplicação (versão refinada*)

❑ Caminho de dados

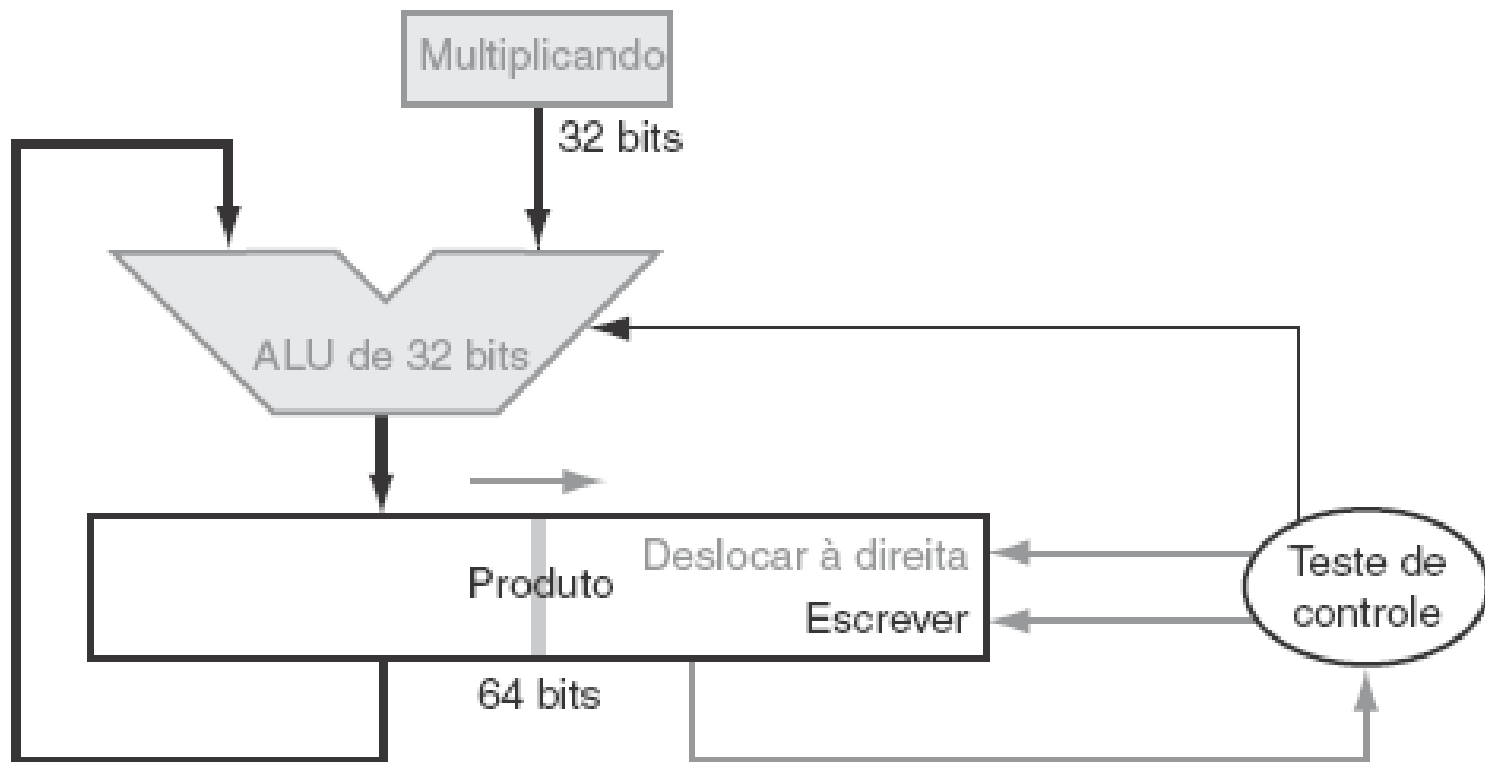


* 3ª versão da 2ª edição do livro texto

3 Multiplicação


❑ Hardware de multiplicação (versão refinada)

❑ Controle

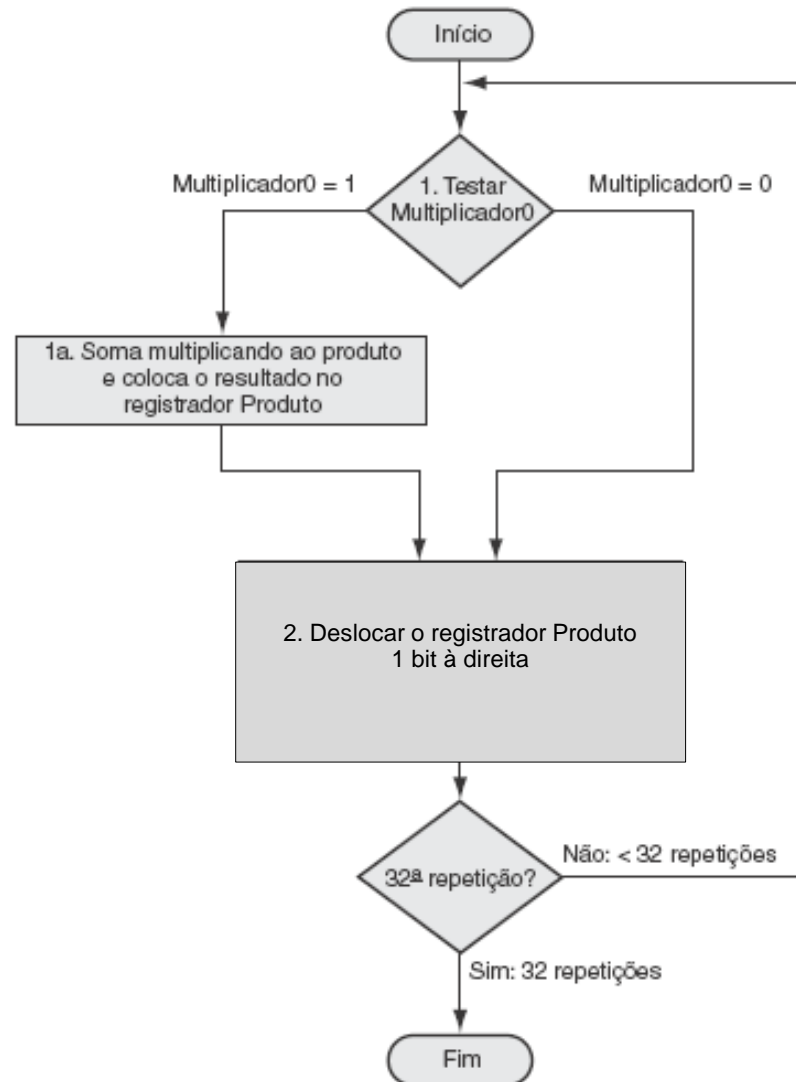

3 Multiplicação

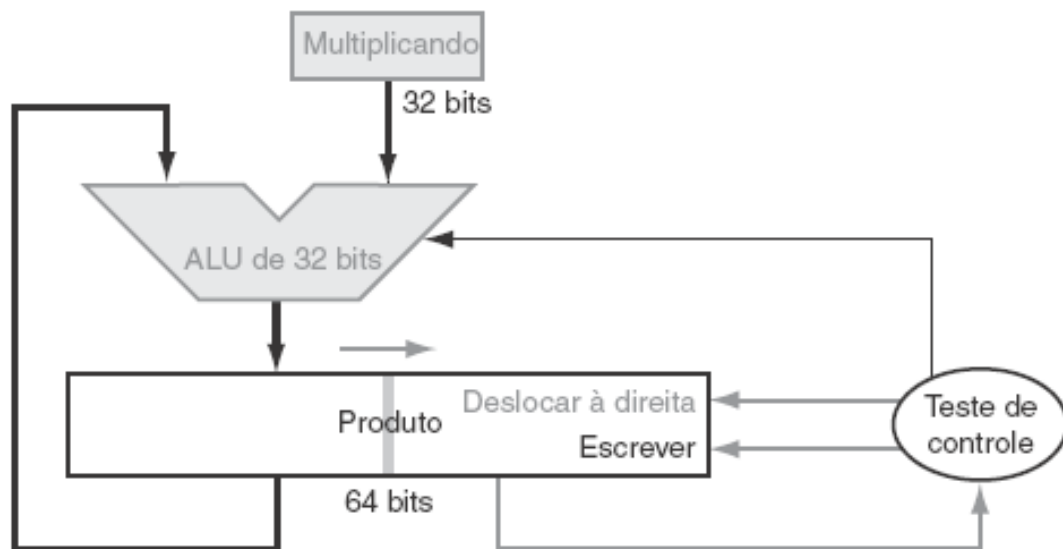Hardware de multiplicação (versão refinada)



3 Multiplicação

❑ Hardware de multiplicação (versão refinada)

❑ Exemplo


Iter.	Passo	Multiplicand o	Produto
0	Valores iniciais	0010	0000 001 1
1	1a: 1 => Produto = Produto + Multiplicando	0010	0010 0011
	2 : Deslocamento à direita do Produto	0010	0001 000 1
2	1a: 1 => Produto = Produto + Multiplicando	0010	0011 0001
	2 : Deslocamento à direita do Produto	0010	0001 100 0
3	1a: 0 => Nenhuma operação	0010	0001 1000
	2 : Deslocamento à direita do Produto	0010	0000 110 0
4	1a: 0 => Nenhuma operação	0010	0000 1100
	2 : Deslocamento à direita do Produto	0010	0000 011 0

3 Multiplicação

26

❑ Multiplicador rápido (multiplicação paralela)

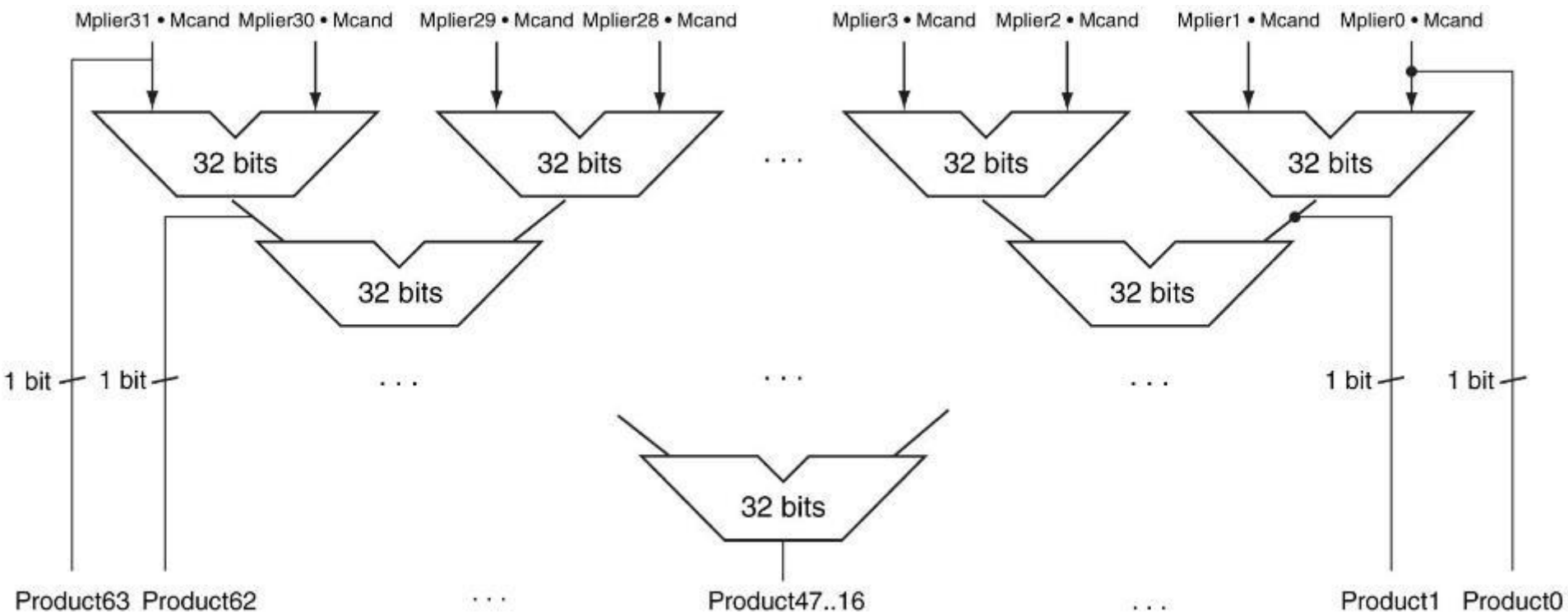- ❑ Ao invés de usar um único somador de 32 bits 31 vezes, esse hardware desenrola o loop para usar 31 somadores e depois os organiza para minimizar o atraso



4 Divisão

□ Princípio da divisão


Dividendo	Divisor	
1001010 ₍₁₀₎	1000 ₍₁₀₎	
- 1000	1001	Quociente
1010		
- 1000		
10		Resto

4 Divisão

28

❑ Hardware de divisão (primeira versão)


❑ Caminho de dados

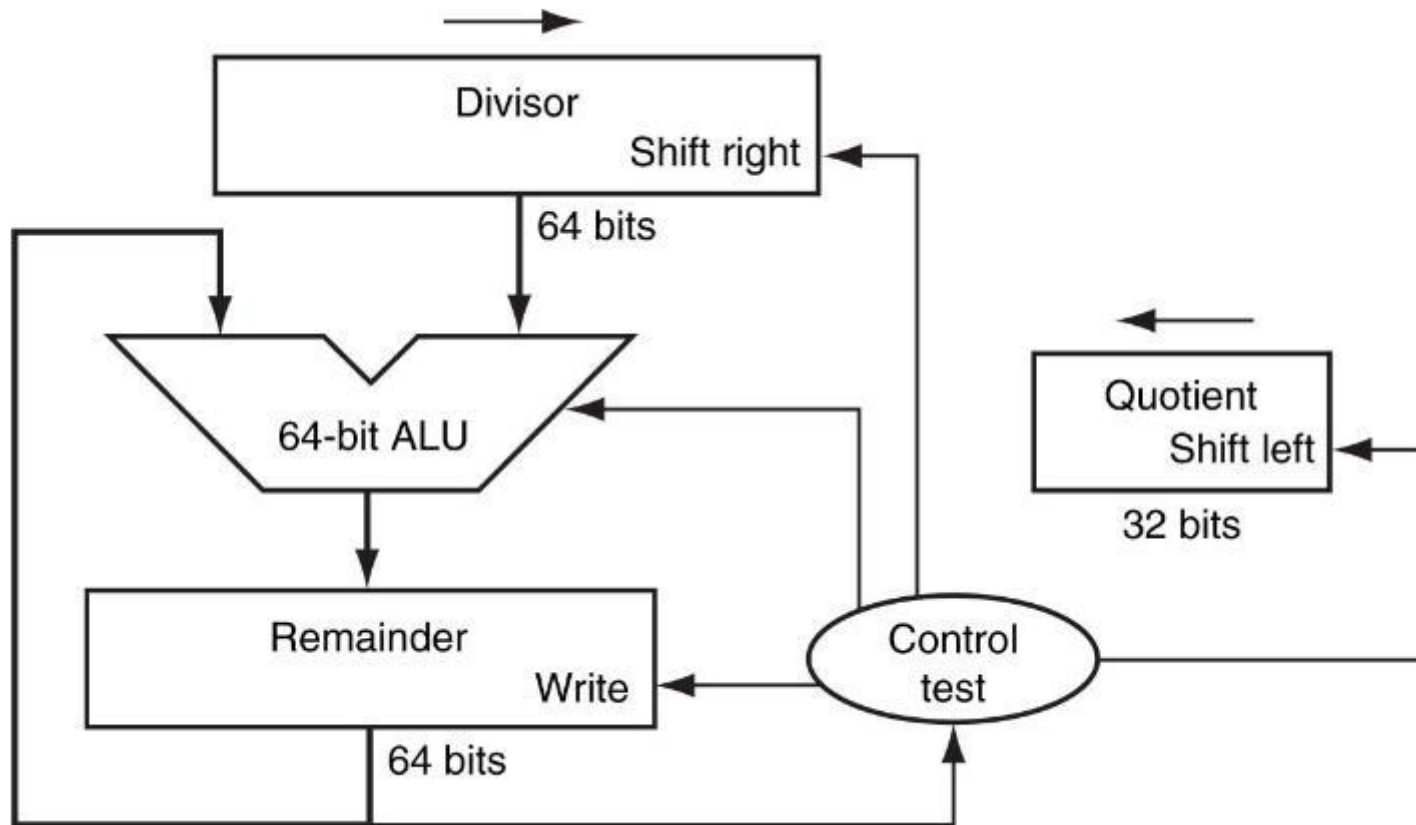

4 Divisão



Hardware de divisão (primeira versão)

Controle

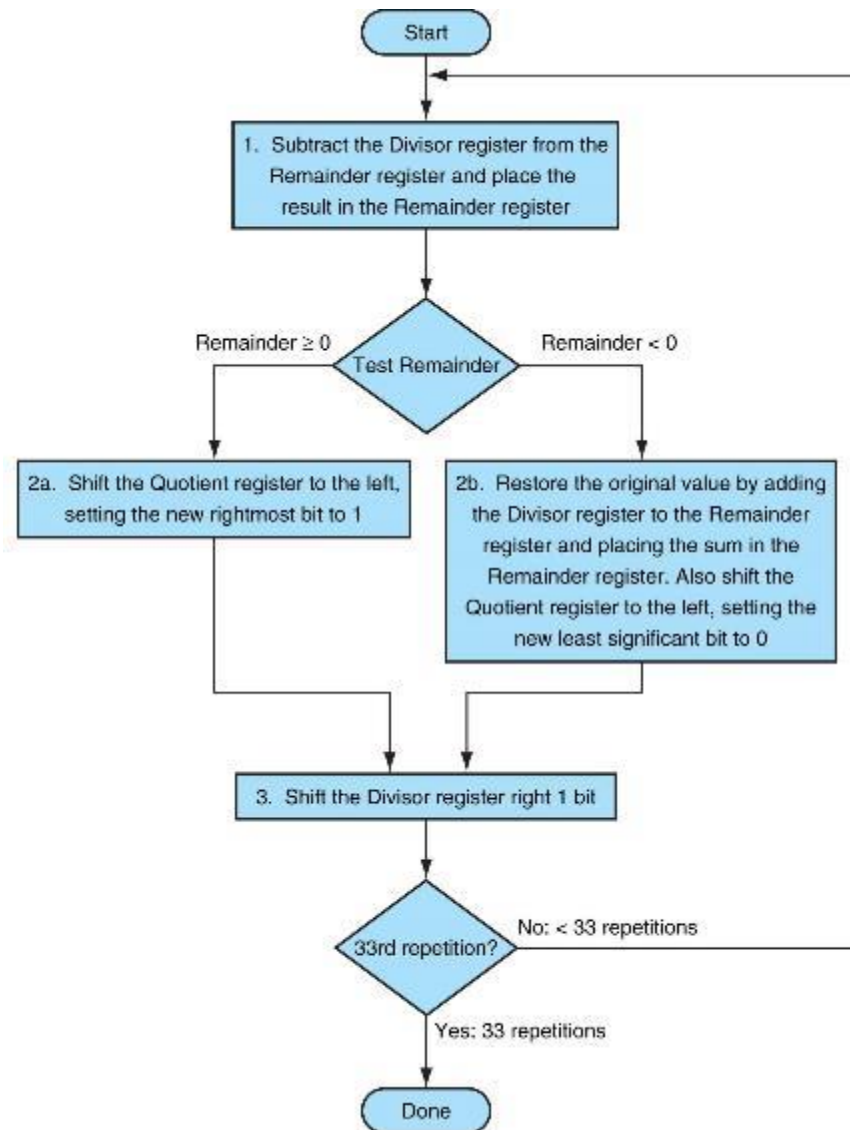

4 Divisão

Hardware de divisão

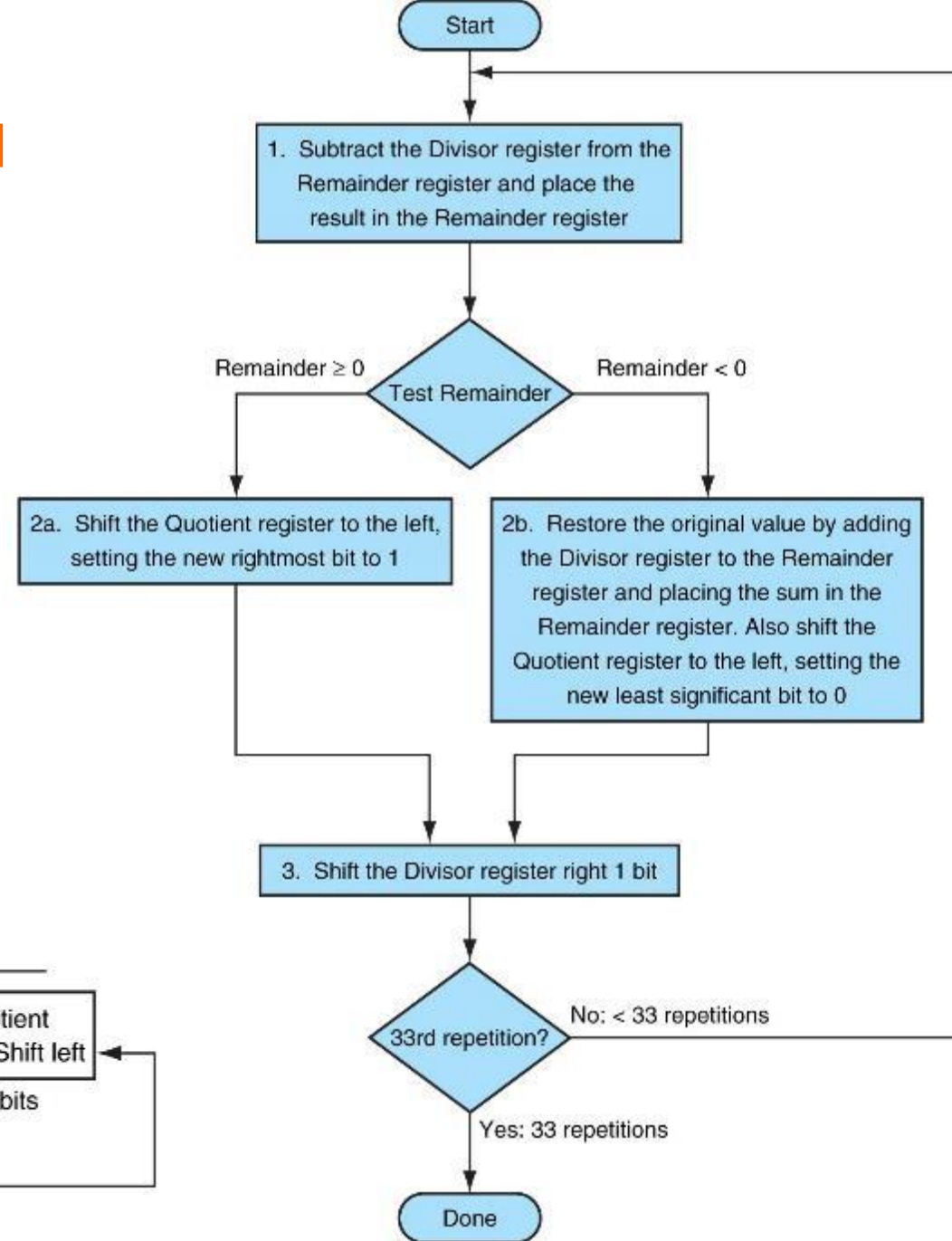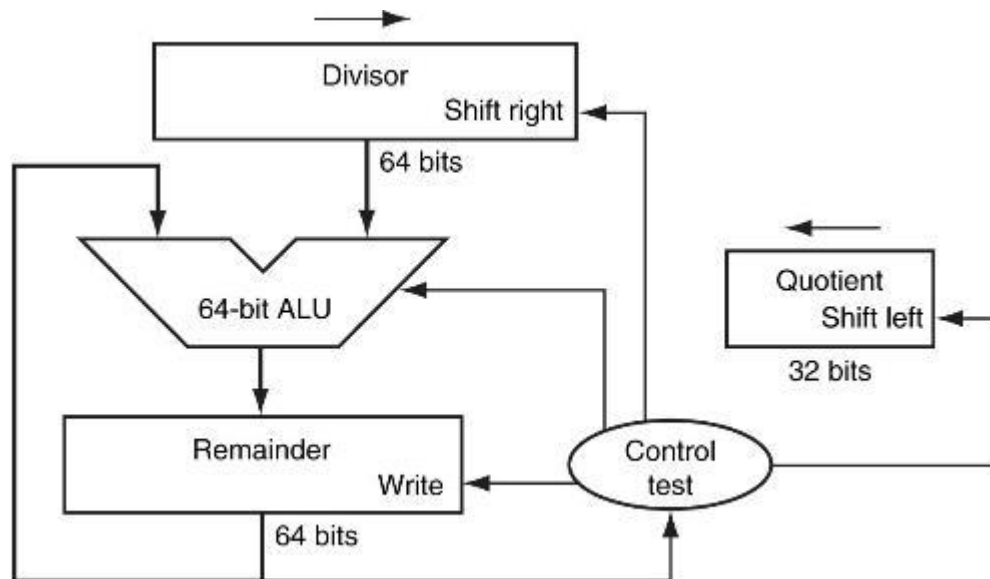

4 Divisão

31

❑ Hardware de divisão (primeira versão)

❑ Exemplo


Iteration	Step	Quotient	Divisor	Remainder
0	Initial values	0000	0010 0000	0000 0111
1	1: Rem = Rem - Div	0000	0010 0000	①110 0111
	2b: Rem < 0 \Rightarrow +Div, sll Q, Q0 = 0	0000	0010 0000	0000 0111
	3: Shift Div right	0000	0001 0000	0000 0111
2	1: Rem = Rem - Div	0000	0001 0000	①111 0111
	2b: Rem < 0 \Rightarrow +Div, sll Q, Q0 = 0	0000	0001 0000	0000 0111
	3: Shift Div right	0000	0000 1000	0000 0111
3	1: Rem = Rem - Div	0000	0000 1000	①111 1111
	2b: Rem < 0 \Rightarrow +Div, sll Q, Q0 = 0	0000	0000 1000	0000 0111
	3: Shift Div right	0000	0000 0100	0000 0111
4	1: Rem = Rem - Div	0000	0000 0100	①000 0011
	2a: Rem \geq 0 \Rightarrow sll Q, Q0 = 1	0001	0000 0100	0000 0011
	3: Shift Div right	0001	0000 0010	0000 0011
5	1: Rem = Rem - Div	0001	0000 0010	①000 0001
	2a: Rem \geq 0 \Rightarrow sll Q, Q0 = 1	0011	0000 0010	0000 0001
	3: Shift Div right	0011	0000 0001	0000 0001

4 Divisão

32

❑ Hardware de divisão (versão refinada)

❑ Caminho de dados

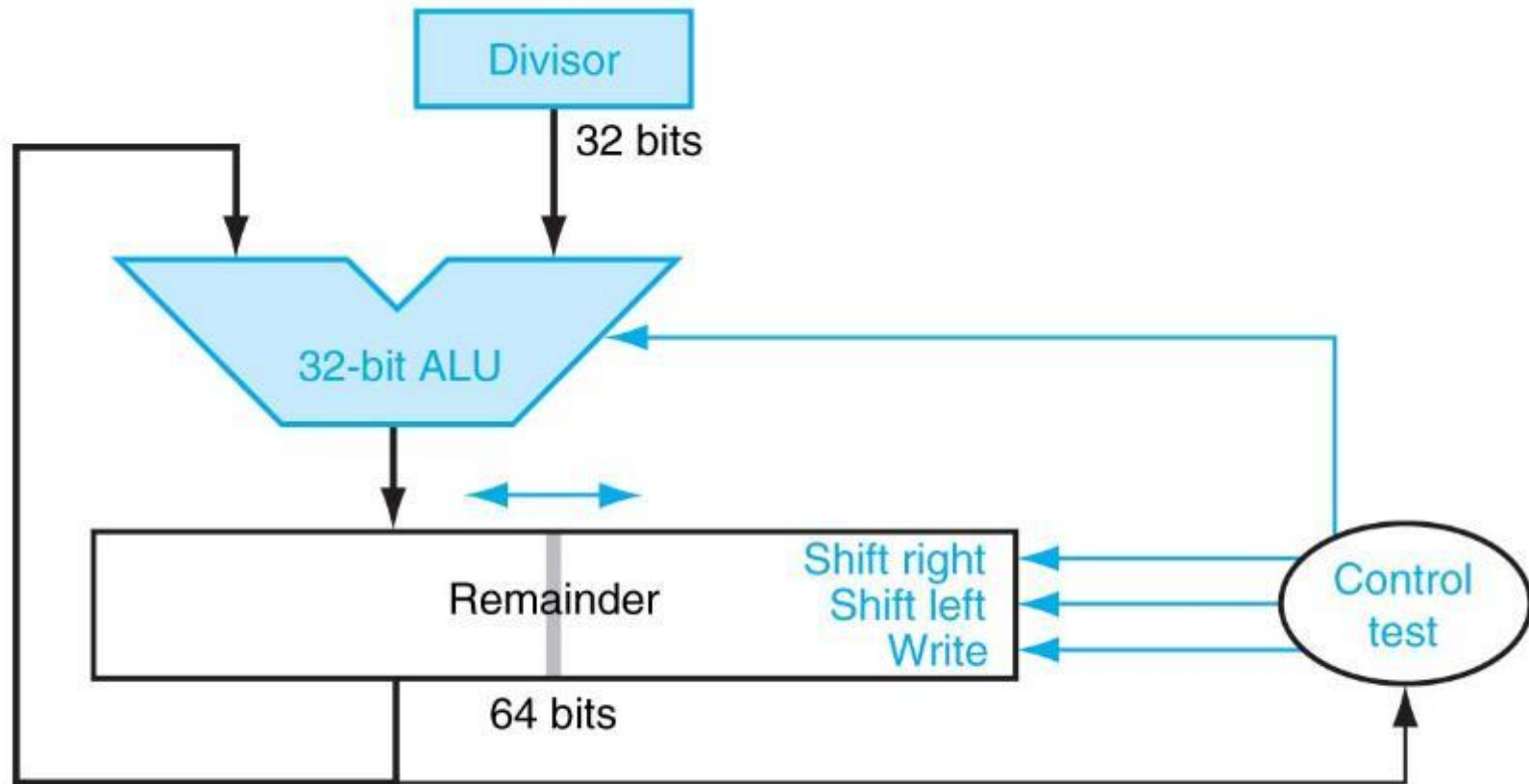

5 Instruções de multiplicação e de divisão no MIPS

❑ Multiplicação no MIPS

- ❑ 2 instruções com e sem sinal (`mult` e `multu`)
- ❑ 2 registradores de 32 bits (`Hi` e `Lo`) para armazenar os 64 bits do produto – o resultado é mantido no registrador `Lo`
- ❑ 2 instruções para copiar o conteúdo dos registradores (`mflo` e `mghi`)

❑ Divisão no MIPS

- ❑ 2 instruções com e sem sinal (`div` e `divu`)
- ❑ Registrador `Lo` recebe o quociente
- ❑ Registrador `Hi` recebe o resto

5 Instruções de multiplicação e de divisão no MIPS

34

❑ Overflow

- ❑ O MIPS não detecta o overflow
- ❑ É de responsabilidade do software determinar se ocorreu overflow
- ❑ Multiplicação sem sinal: $Hi = 0$
- ❑ Multiplicação com sinal: $Hi = \text{signal do } Lo$

❑ Divisão por zero

- ❑ O software tem que analisar o divisor ($\neq 0$)

5 Instruções de multiplicação e de divisão

35

Categoria	Instrução	Exemplo	Significado
Aritmética	Multiplicação	<code>mult \$s2, \$s3</code>	Hi, Lo = $\$s2 \times \$s3$
	Multiplicação sem sinal	<code>multu \$s2, \$s3</code>	Hi, Lo = $\$s2 \times \$s3$
	Divisão	<code>div \$s2, \$s3</code>	Lo = $\$s2 / \$s3$ # quociente Hi = $\$s2 \bmod \$s3$ # resto
	Divisão sem sinal	<code>divu \$s2, \$s3</code>	Lo = $\$s2 / \$s3$ # quociente s/s Hi = $\$s2 \bmod \$s3$ # resto
	Mover do Hi	<code>mfhi \$s1</code>	$\$s1 = \text{Hi}$
	Mover do Lo	<code>mflo \$s1</code>	$\$s1 = \text{Lo}$